

Digit	Inputs				Outputs (Seven Segment Disp)						
	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

For F_a

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

- ☐ $B'D'$
- ☐ C
- ☒ BD
- ☐ A

$$F_a = A + C + BD + B'D'$$

For F_b

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	1	0
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

- ☐ CD
- ☐ $C'D'$
- ☒ B'

$$F_b = B' + CD + C'D'$$

For F_c

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

☐ D

☒ C'

☐ B

$$F_c = B + C' + D$$

For F_d

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

☐ BC'D

☐ B'C

☒ A

☐ B'D'

☐ CD'

$$F_d = A + B'C + B'D' + BC'D + CD'$$

For F_e

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

☐ CD'

☒ B'D'

$$F_e = B'D' + CD'$$

For F_f

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	1	0	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

 A

 BD'

 $C'D'$


 BC'

$$F_f = A + BD' + C'D' + BC'$$

For F_g

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

 CD'

 $B'C$

 BC'

 A

$$F_g = A + BC' + B'C + CD'$$